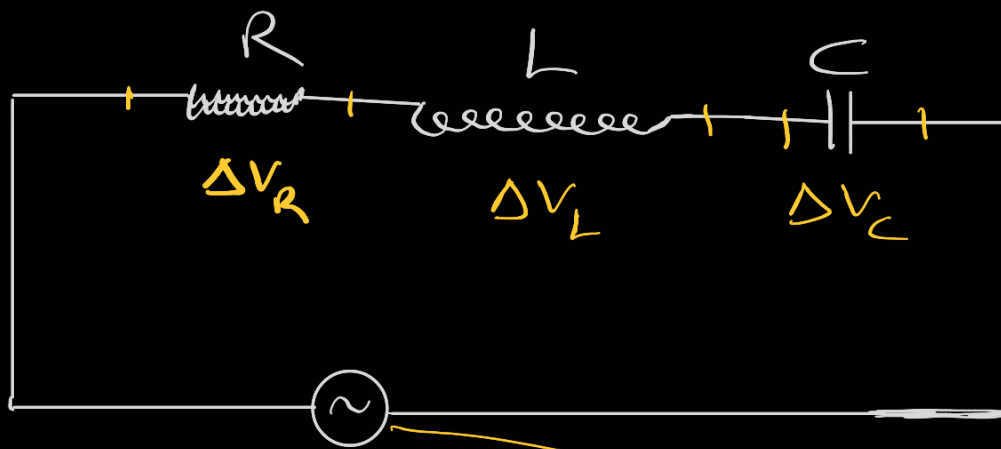


# AC devresinde R, L, C



$$\Delta V_R + \Delta V_L + \Delta V_C = \Delta V$$

$$\Delta V = \Delta V_{\max} \sin \omega t$$

$$\Delta V_R = (I_{\max} R) \sin \omega t$$

$$\Delta V_L = (I_{\max} X_L) \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\Delta V_C = (I_{\max} X_C) \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$






$I_{\max}$ 'ler  
herhangi bir  
anda hepsi  
için eşittir.

$$\left( \begin{array}{l} X_L = \omega L \\ X_C = \frac{1}{\omega C} \end{array} \right) \rightarrow \begin{array}{l} \text{indüktif reaktans} \\ \text{sigal reaktans} \end{array}$$

Fazör diagramları



$\omega$

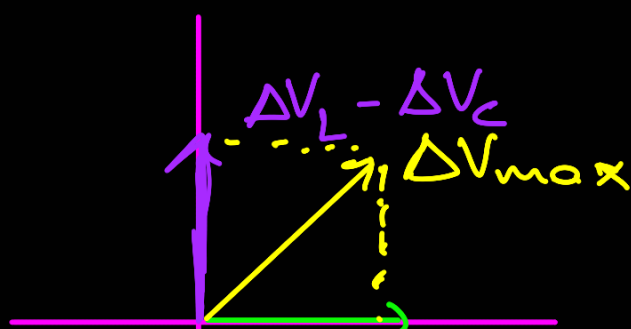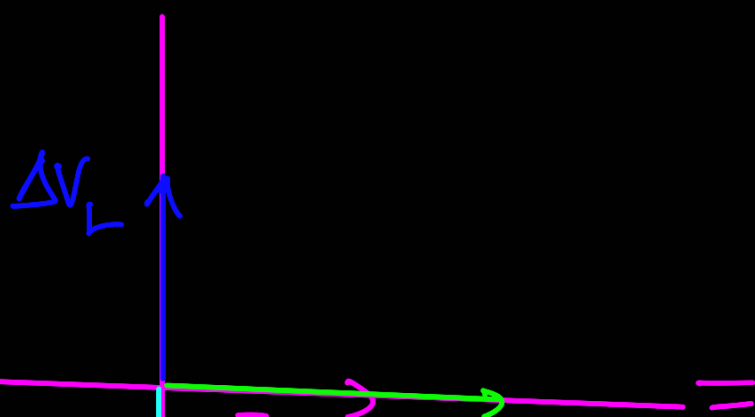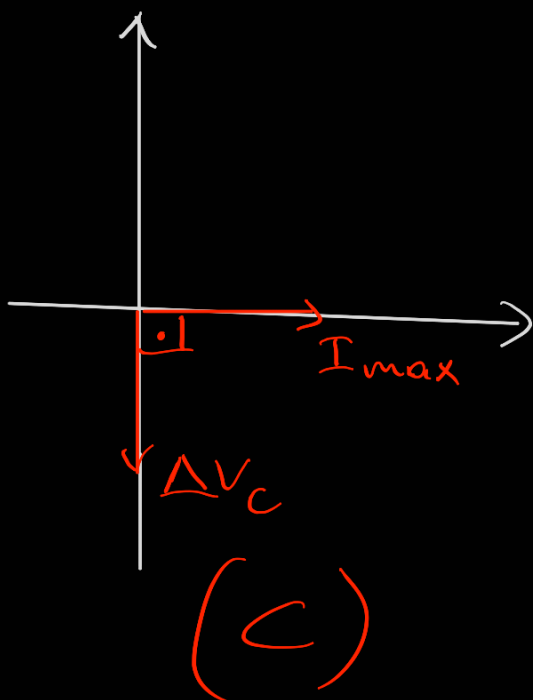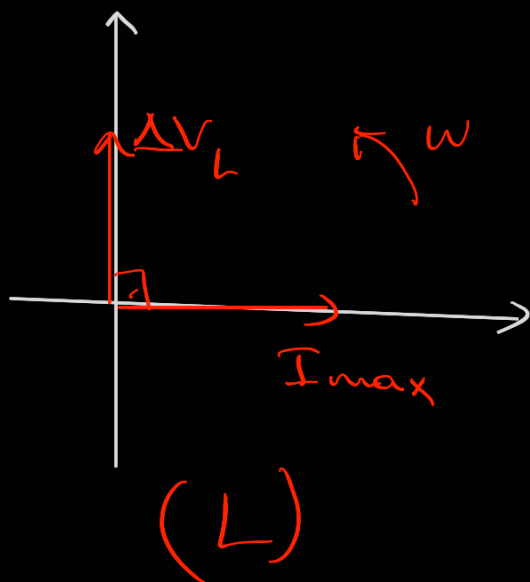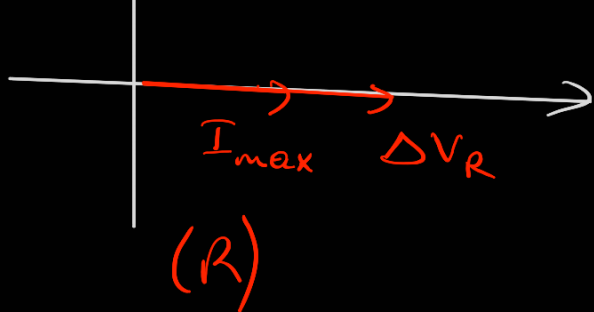

$$I_{\max} \Delta V_C$$

$$\Delta V_R$$

$$\Delta V_R$$

$$\Delta V_{\max} = \sqrt{\Delta V_R^2 + (\Delta V_L - \Delta V_C)^2}$$

$$\Delta V_{\max} = \sqrt{I_{\max}^2 R^2 + (I_{\max} X_L - I_{\max} X_C)^2}$$

$$\Delta V_{\max} = I_{\max} \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$I_{\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

# Link

$$I = \frac{\Delta V}{R}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Devrenin etkin, efektif esdeğer direncidir.

$$\Delta V = \Delta V_{\max} \sin \omega t$$

$$I = \frac{\Delta V_{\max}}{Z} \sin \left[ \omega t - \tan^{-1} \left( \frac{X_L - X_C}{R} \right) \right]$$

Örnek Soru :

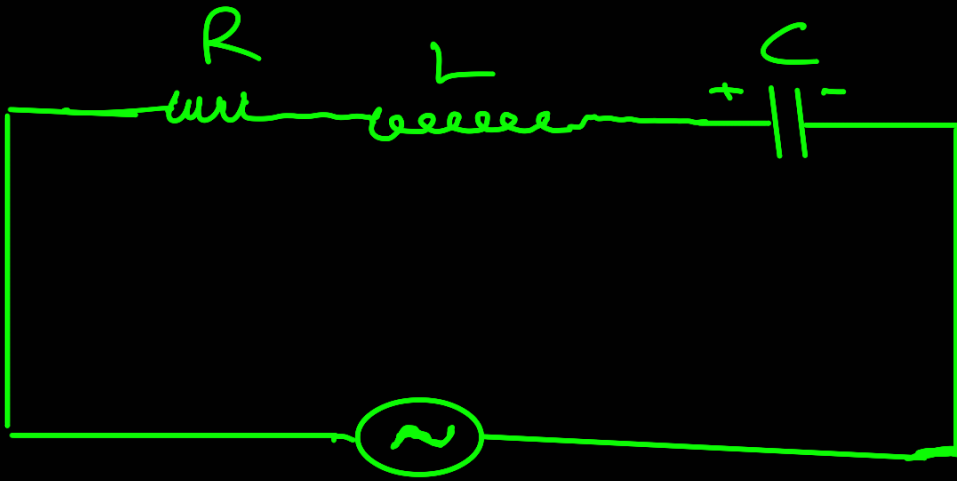

$$\Delta V = (\Delta V_{\max}) \sin \omega t$$

$$R = 425 \, \Omega$$

$$L = 1.25 \, \text{H}$$

$$C = 3.5 \, \mu\text{F}$$

$$f = 60 \, \text{Hz}$$

$$\Delta V_{\max} = 150 \, \text{V}$$

a) Devrenin indüktif reaktansını ( $X_L$ ), sigal R. ( $X_C$ ) ve Empedansını ( $Z$ ) bulunuz.

b) Devreden akan akımın max değerini bulunuz.

c) Voltajla akım arasındaki faz açısını

bulunuz.

d) Her devre elemanı arasındaki  
max gerilimi bulunuz.

---

$$a) X_L = \omega L = 2\pi f L$$

$$X_L = (2\pi)(60\text{ s}^{-1})(1.25\text{ H})$$

$$X_L = 471\ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{(2\pi)(60\text{ s}^{-1})(3.5 \times 10^{-6}\text{ F})}$$

$$X_C = 758\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{(1000)^2 + (471 - 758)^2}$$

$$Z = \sqrt{(425\Omega)^2 + (471\Omega - 758\Omega)^2}$$

$$Z = 513\Omega$$

$$b) I_{\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{Z}$$

$$I_{\max} = \frac{150V}{513\Omega} = 0.29A$$

$$c) \phi = \tan^{-1} \left( \frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

$$\phi = \tan^{-1} \left( \frac{471 - 758}{425} \right)$$

$$\phi = -34^\circ$$

$$d) \Delta V_R = I_{\max} R$$

$$\Delta V_L = I_{\max} X_L$$

$$\Delta V_C = I_{\max} X_C$$

$$\Delta V_R = 123 \text{ V}$$

$$\Delta V_L = 137 \text{ V}$$

$$\Delta V_C = 220 \text{ V}$$

